



**INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL**  
**ESCUELA SUPERIOR DE CÓMPUTO**  
**ESCOM**



---

---

**Carrera:**

Ingeniería en sistemas computacionales

**Unidad de Aprendizaje:**

Sistemas en chip

**Entregable 1:**

Práctica de segmentación - Verilog

**Integrantes:**

Cazares Cruz Jeremy Sajid

Bucio Barrera Oscar Daniel

Perez Ortiz Saúl

Acosta Cortes Gerardo

**Fecha de entrega**

18 de septiembre de 2023





# Reporte Práctica 1

## Descripción General:

El módulo descrito es una implementación de una memoria caché simple. Utiliza una estructura de conjunto directo, donde cada dirección de memoria se asocia con una única ubicación en la caché. Se proporcionan mecanismos para escribir y leer datos en la memoria caché, así como para comprobar si un dato está presente en la caché (a través de una señal de "acceso exitoso" o "hit").

## Descripción Detallada:

### 1. Definición del módulo y parámetros:

```
module memoria #(
    parameter ADDR = 32,
    parameter BOFF = $clog2(4),
    parameter IDX = 5,
    parameter TAG = ADDR - (BOFF + IDX),
    parameter DATO = 32
)
```

- El módulo se llama `memoria`.

- Se define un conjunto de parámetros:
  - **ADDR** : Representa el número de bits de la dirección completa (por defecto es 32 bits).
  - **BOFF** : Es el número de bits utilizados para el desplazamiento de bloque. Es calculado como el logaritmo en base 2 de 4 (que es 2). Esencialmente, determina la cantidad de palabras que puede almacenar un bloque de memoria.
  - **IDX** : Es el número de bits utilizados para indexar la memoria caché. Define el número de entradas o líneas que tiene la caché.
  - **TAG** : Es el número de bits utilizados para el etiquetado. Se calcula restando **BOFF** y **IDX** de **ADDR**.
  - **DATO** : Representa el número de bits de los datos que se van a almacenar (por defecto es 32 bits).

## 2. Lista de puertos del módulo:

```
(
  input      clk_i,
  input      readen_i,
  input [ADDR-1:0] addr_i,
  input [DATO-1:0] dato_i,
  input      writeen_i,
  output [DATO-1:0] dato_o,
  output      hit_o
)
```

- **clk\_i** : Es la entrada de la señal de reloj.
- **readen\_i** : Señal que indica cuando se quiere leer de la memoria.
- **addr\_i** : Dirección de memoria de donde se quiere leer o escribir.
- **dato\_i** : Datos que se quieren escribir en la memoria.
- **writeen\_i** : Señal que indica cuando se quiere escribir en la memoria.
- **dato\_o** : Datos leídos de la memoria.
- **hit\_o** : Señal que indica si los datos requeridos estaban en la memoria caché (acceso exitoso).

### 3. Sección de declaración de señales:

```
wire [IDX-1:0]    index;  
wire [TAG-1:0]    tag;  
reg             validmem;  
reg [TAG-1:0] tagmem;  
reg [DATO-1:0] datamem;  
reg             tagvalido;
```

- **index**: Señal que almacena el índice extraído de la dirección dada. Se utiliza para indexar la memoria caché.
- **tag**: Señal que almacena el valor de etiqueta extraído de la dirección dada.
- **validmem**: Indica si los datos en el índice actual de la memoria caché son válidos o no.
- **tagmem**: Almacena el valor de etiqueta de la entrada actual de la memoria caché.
- **datamem**: Almacena el valor de datos de la entrada actual de la memoria caché.
- **tagvalido**: Indica si el valor de etiqueta dado coincide con el valor de etiqueta almacenado en la memoria caché.

### 4. Declaración de memorias:

```
reg [2**IDX-1:0] memoriavalid;  
reg [TAG-1:0]    memoriatag [2**IDX-1:0];  
reg [DATO-1:0]   memoriadata [2**IDX-1:0];
```

- **memoriavalid**: Es una memoria que indica si una entrada particular de la memoria caché es válida o no. Si es 1, significa que los datos en esa entrada son válidos; si es 0, los datos no son válidos.
- **memoriatag**: Es una memoria que almacena el valor de etiqueta para cada entrada de la memoria caché.
- **memoriadata**: Es una memoria que almacena los datos reales para cada entrada de la memoria caché.

### 5. Extracción de índice y etiqueta:

```
assign index = addr_i[IDX+BOFF-1:BOFF];
assign tag = addr_i[ADDR-1:IDX+BOFF];
```

- Las direcciones se dividen en tres partes: etiqueta ( `tag` ), índice ( `index` ) y desplazamiento de bloque. Estas asignaciones extraen el índice y la etiqueta de la dirección completa.

## 6. Puerto de escritura:

```
always @(posedge clk_i)
begin
    if (writeen_i)
    begin
        memoriavalid [index] = 1'b1;
        memoriatag [index] = tag;
        memoriadata [index] = dato_i;
    end
end
```

- Este bloque describe cómo se escriben los datos en la memoria caché. Cuando `writeen_i` es activo (alto), los datos se escriben en la memoria caché en la entrada correspondiente al índice extraído. Además, se establece la entrada correspondiente en `memoriavalid` a 1, indicando que los datos en esa entrada ahora son válidos.

## 7. Puerto de lectura:

```
always @(*)
begin
    if (readen_i)
    begin
        validmem = memoriavalid [index];
        tagmem = memoriatag [index];
        datamem = memoriadata [index];
    end
    else
    begin
        validmem = 1'b0;
        tagmem = {TAG{1'b0}};
        datamem = {DATO{1'b0}};
    end
end
```

- Cuando `readen_i` es activo este bloque lee los datos de la memoria caché. Si los datos en esa entrada son válidos y la etiqueta coincide, entonces es un acceso exitoso (`hit`). Si `readen_i` no es activo, se asignan valores predeterminados a `validmem`, `tagmem`, y `datamem`.

### 1. Comparación de etiquetas:

```
always @(*)
begin
    if (tag == tagmem)
        tagvalido = 1'b1;
    else
        tagvalido = 1'b0;
    end
```

- Este bloque compara la etiqueta extraída de la dirección dada con la etiqueta almacenada en la entrada correspondiente de la memoria caché. Si coinciden, `tagvalido` se establece en 1, indicando un acceso exitoso.

### 2. Generación de señales de salida:

```
assign hit_o = validmem & tagvalido;
assign dato_o = (hit_o) ? datamem : {DATO{1'b0}};
```

- `hit_o` se establece en 1 si los datos en la entrada actual son válidos y la etiqueta coincide. Es decir, indica un acceso exitoso.
- `dato_o` devuelve los datos leídos de la memoria caché si hay un acceso exitoso; de lo contrario, devuelve un valor predeterminado (todos los bits en 0).

### 3. Fin del módulo:

```
endmodule
```

- Indica el final del módulo `memoria`.